
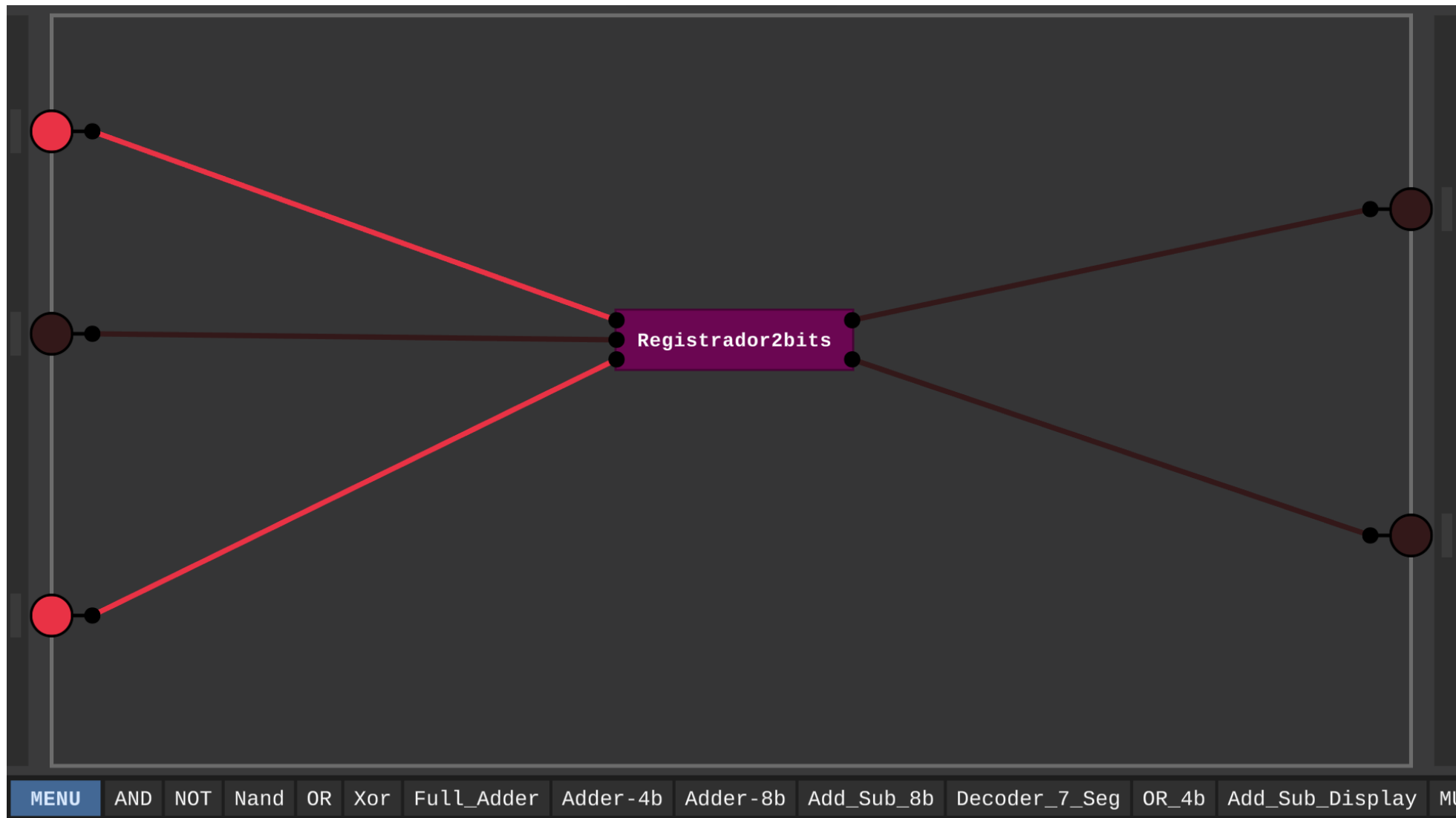



REGISTRADOR 2BITS – entrada e saída

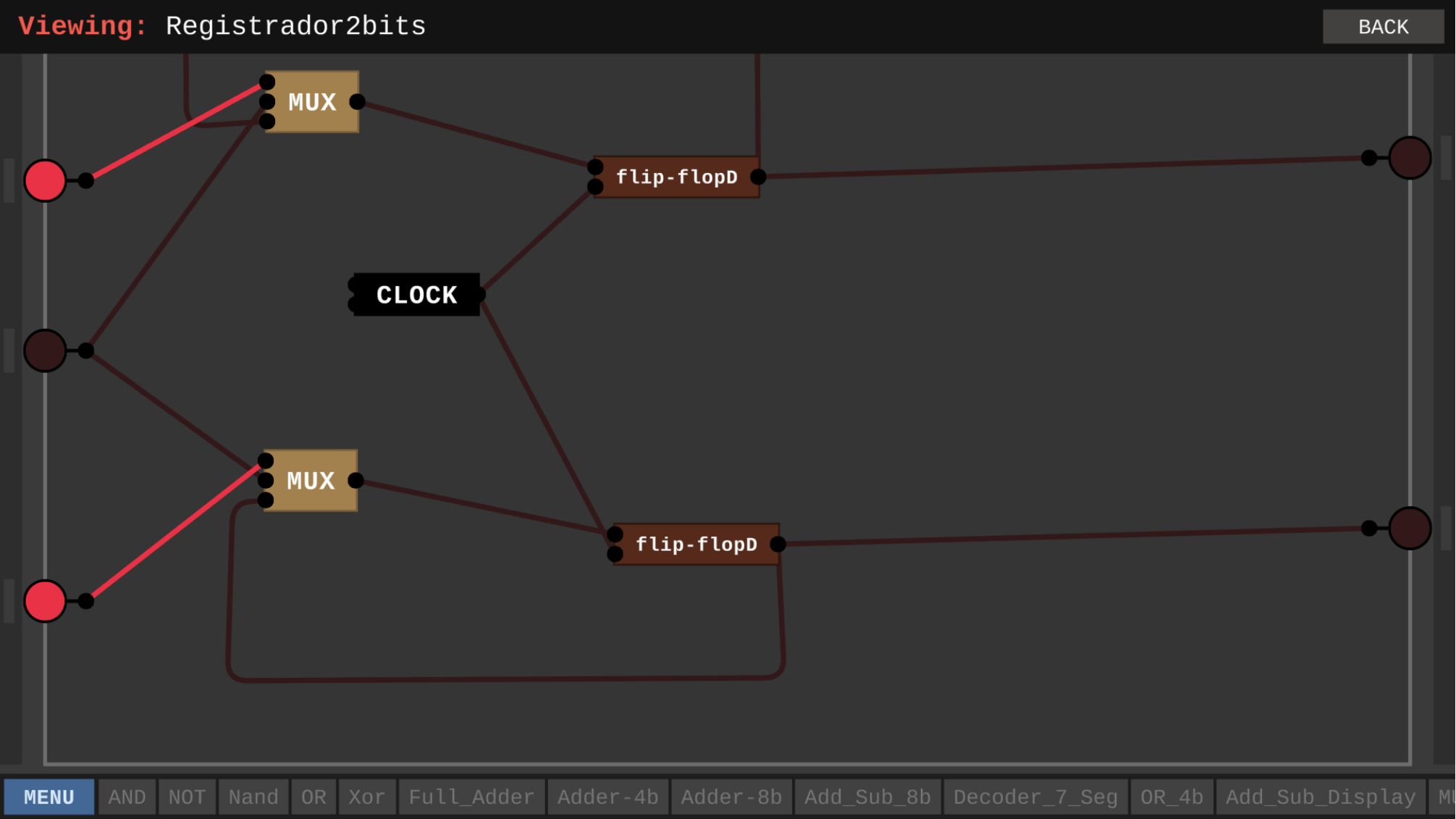

REGISTRADOR 2BITS- interior



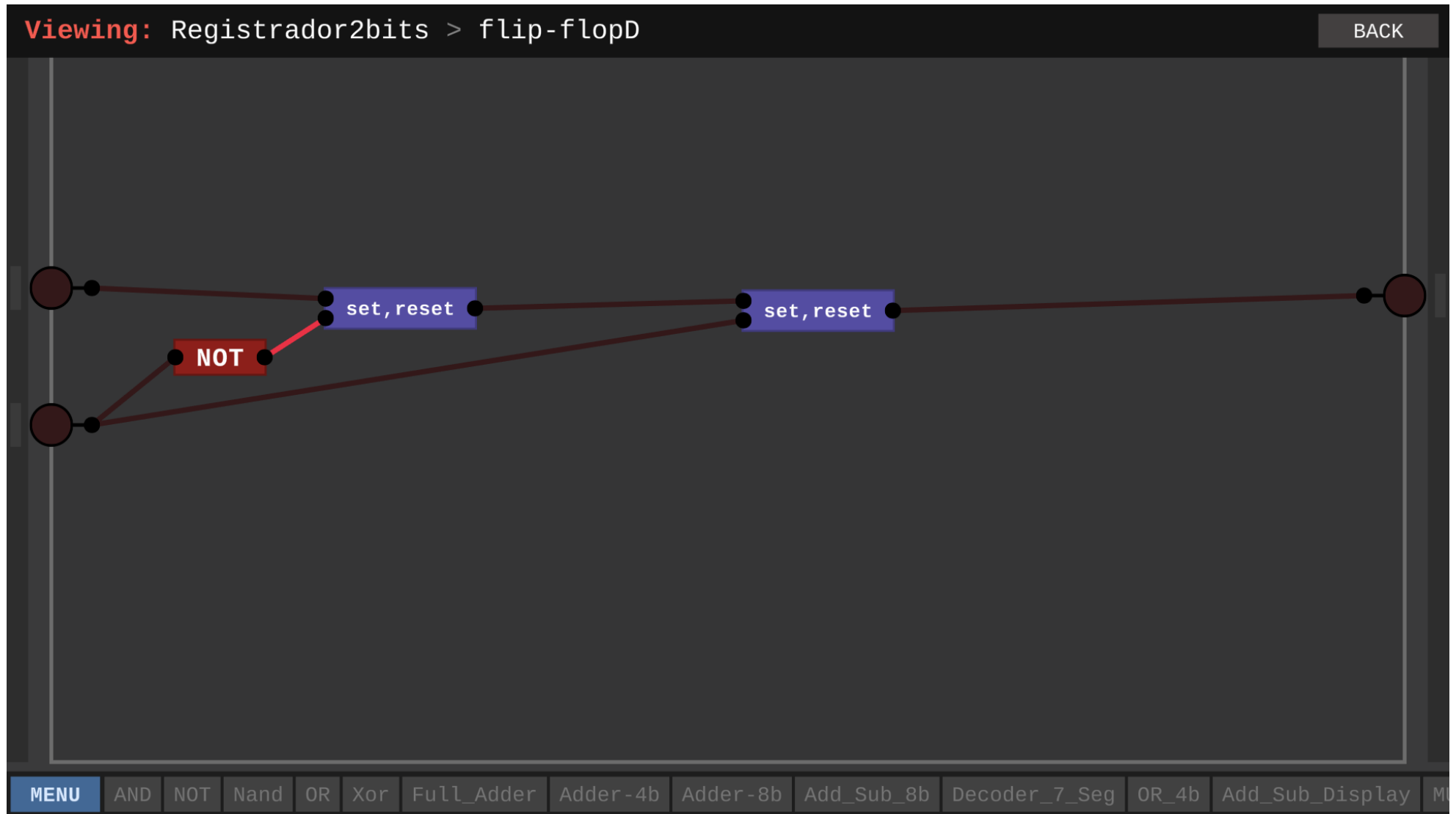FLIP-FLOPD - utilizado para construir o registrador 2 bits



MUX- utilizado para construir o registrador 2 bits

